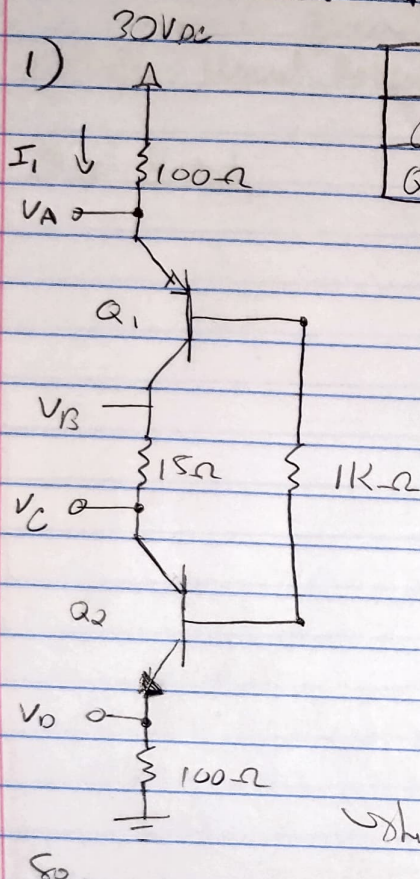


## Electronics Extra Credit



	$\beta$	$V_{BE}$	$I$
$Q_1$	70	0.7	0.0
$Q_2$	120	0.7	0.0

KVL

$$30 - 100 I_{E1} - V_{BE1} - 1k I_{B2} - V_{BE2} - \dots - 100 I_{E2} = 0$$

by the figure,

$$I_{B1} = I_{B2}$$

$$I_{C1} = I_{C2}$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{1 + \beta_1} = \frac{I_{E1}}{21}, \quad I_{B2} = \frac{I_{C2}}{1 + \beta_2} = \frac{I_{E2}}{121}$$

$$\text{whn, } \frac{I_{C1}}{1 + \beta_1} = \frac{I_{C2}}{1 + \beta_2}$$

$$I_{C2} = \frac{(1 + \beta_2)}{(1 + \beta_1)} I_{C1}$$

$$I_{C2} = \frac{(1 + 120)}{(1 + 70)} I_{C1} \Rightarrow I_{C2} = \frac{121}{71} I_{E1}$$

$$30 = 100 I_{E1} + V_{BE1} + 1k I_{B2} + V_{BE2} + 100 I_{E2}$$

$$30 = 100 I_{E1} + 0.7 + 1k \left( \frac{I_{E1}}{21} \right) + 0.7 + 100 \left( \frac{I_{E1}}{71} \right)$$

$$30 = 1.4 I_{E1} (100 + (1k/21) + 12100/71)$$

$$28.6 = I_{E1} (284.5070422)$$

$$I_{E1} = 0.100524 A$$

$$V_A = 30 - I_{E1} \cdot 100$$

$$V_A = 30 - 100(0.100524)$$

$$V_A = 19.9475 V$$

$$V_C = V_B - I_{C1} \cdot 15 \Omega$$

$$V_C = 19.9475 - \left( \frac{\beta}{1 + \beta} I_{E1} \right) 15$$

$$V_C = 19.9475 - 1.4866$$

$$V_C = 18.260866 V$$

$$V_B = 30 - I_{E1}(100) - V_{CE}$$


$$V_B = 19.9475 - 0.2 = 19.7475 V$$

$$I_{R15} = \frac{V_B - V_C}{15} = \frac{19.7475 - 18.260866}{15}$$

$$I_{R15} = 99.1089 \text{ mA}$$

too small, A?



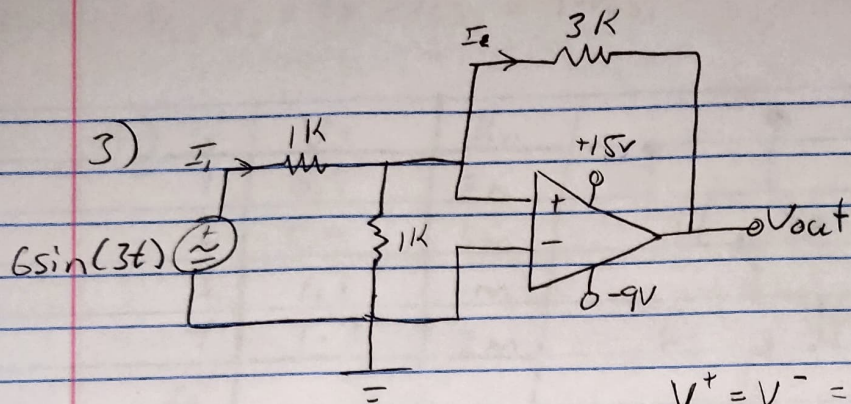

Signal  $V_{out}$  over  
1 full cycle


$$V^+ = V^- = 0$$

$$I_1 = \frac{6\sin(3t)}{1k} = I_2$$

$$V_{out} = -3k I_2 = -3(6\sin(3t)) \Rightarrow V_{out} = -18\sin(3t)$$

1)  $V_0 = 15 = -18\sin(3t)$ ,  $\omega t = 3t = -56.44^\circ = -1.3135\pi$

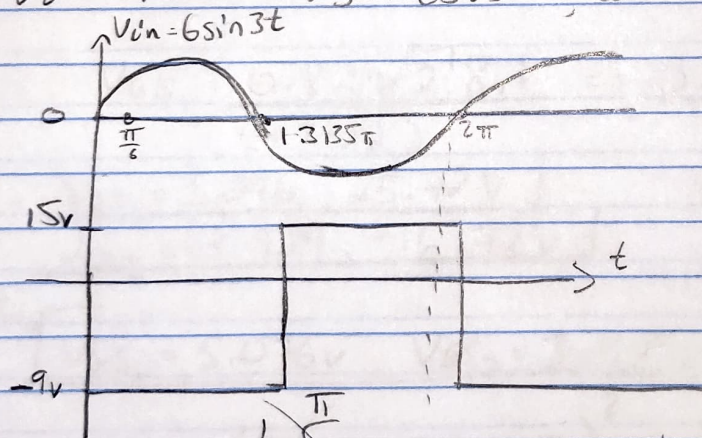2)  $V_0 = -9V = -18\sin(3t)$ ,  $\omega t = 3t = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$



$$V_{out(AVG)} = \frac{15 + (-9)}{2}$$

$$V_{out} = 3V_{avg}$$

2) a) 4.488 Vavg

$$V_{out} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} -18\sin(3t) dt$$

$$= \frac{18}{2\pi} \left[ \cos(3t) \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{18}{2\pi} (\cos(2\pi) - \cos(0))$$

$$= \frac{18}{2\pi} (1 - 1)$$

$$= 0$$

~~18/2pi = 9/pi~~

$$= 1.488 V_{avg}$$




$$V_{GS} Q_4 = 12V = V_{GS4}$$

$$V_{GS} Q_2 = 9V = V_{GS2} = 9 - V_{GS1}$$

4)

Q	$V_T$	$K_n$
1	0.8	2m
2	0.9	4m
3	1.1	1m
4	1.3	2m
$I_2$		
$V_2$		

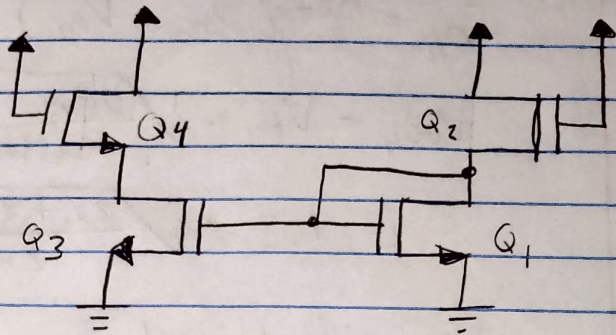

$$I_{D1} = I_{D2} \Rightarrow \frac{K_{n1}}{2} (V_{GS1} - V_{t1})^2 = \frac{K_{n2}}{2} (V_{GS2} - V_{t2})^2$$

$$\frac{1m \cdot 2m}{2} (V_{GS1} - 0.8)^2 = \frac{4m}{2} (9 - V_{GS1} - 0.9)^2$$

$$(V_{GS1} - 0.8)^2 = 2(8.1 - V_{GS1})^2$$

$$V_{GS1} - 0.8 = \pm \sqrt{2}(8.1 - V_{GS1})$$

$$V_{GS1} = \frac{0.8 \pm \sqrt{2} \cdot 8.1}{(1 \pm \sqrt{2})} = \frac{0.8 \pm 11.455}{1 \pm \sqrt{2}}$$

$$V_{GS1} = 5.076, 25.72V$$

$$\text{for NMOS } V_{GS} \geq V_t$$

$$V_{GS2} = 3.924, -16.72V$$

So

$$V_{GS1} = 5.076V, V_{GS2} = 3.924V$$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{2m}{2} (5.076 - 0.8)^2 = 18.286mA$$

23 and 24 form a current mirror w/ 21 and 22

$$I_{D3} = I_2 = \frac{K_{n3}}{2} (V_{GS3} - V_{t3})^2$$

$$I_2 = \frac{1m}{2} (5.076 - 1.1)^2$$

$$\textcircled{4} \quad I_2 = 7.905mA$$

5 on back



$$I_{D4} = \frac{K_{n4}}{2} (V_{GS4} - V_{t4})^2$$

$$V_{GS4} = V_{t4} + \sqrt{\frac{2I_{D4}}{K_{n4}}}$$

$$= 1.3 + \sqrt{\frac{2(7.905 \text{ mA})}{2 \text{ m}}}$$

$$V_{GS4} = \underline{4.112 \text{ V}}$$

$$V_2 = V_{G4} - V_{GS4} = 12 - 4.112 \text{ V}$$

$$\boxed{V_2 = 7.888 \text{ V}}$$